

Tuesday 26 April 2022 2 to 3.40

Module 3B1

RADIO FREQUENCY ELECTRONICS

NUMERICAL ANSWERS

- 1 (a) $3.63 \times 10^{-10} \text{ W m}^{-2}$; $1.39 \times 10^{-6} \text{ A m}^{-1}$
(b) 0.0114 m^2 ; 3.83 mV (p-p)
(c) 7.2° ; 5.4 km
(d) 0.32 mm
(e) (i) 97.3 dB
(ii) 100.9 dB

- 2 (a) $L = 59.7 \text{ } \mu\text{H}$; $C = 265 \text{ pF}$
(b) Coupling capacitor $\sim 10 \text{ nF}$; $C = 2.81 \text{ pF}$; $R_3 = R_d = 390 \text{ } \Omega$; $R_1 = 22 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 33 \text{ k}\Omega$
(c) (i) $Z = 31.5 + j36.7 \text{ } \Omega$; $\underline{S}_{11} = 0.46 \angle 93^\circ$
(ii) 10.2 pF ; 36 mm
(iii) $C_s = 42.4 \text{ pF}$; $C_p = 8.06 \text{ pF}$

- 3 (b) $R_1 \sim 880 \text{ } \Omega$; $R_2 \sim 100 \text{ } \Omega$; $R_3 = 3.3 \text{ } \Omega$; $R_4 = 75 \text{ } \Omega$; $C \sim 10 \text{ nF}$
(c) 852 MHz
(d) $l = 97.2 \text{ mm}$; $w = 1.44 \text{ mm}$

- 4 (a) (i) Chebyshev ; 245 nF ; 16.2 nF
(b) $10 \text{ k}\Omega$; $105 \text{ } \Omega$; 76 nF